

U.G. 4th Semester Examinations 2022

PHYSICS (General)
Paper Code : SEC-2

(Electrical Circuits and Network Skills)

Full Marks : 40

Time : Two Hours

The figures in the margin indicate full marks.

Answer *all* the questions.

Choose the correct option.

Each question carries 2 marks.

$2 \times 20 = 40$

1. Three resistances each of 6 ohms are connected in parallel. What is the equivalent resistance?

- (A) 6Ω
- (B) 2Ω
- (C) 3Ω
- (D) 1Ω

1. ৬ ওহম মানের তিনটি রোধের প্রত্যেকটি সমান্তরাল সমবায়ে যুক্ত। তুল্য রোধের মান নির্ণয় কর।

- (A) 6Ω
- (B) 2Ω
- (C) 3Ω
- (D) 1Ω

2. The resistance (in ohm) of a ideal voltmeter is —

- (A) Zero
- (B) Infinite
- (C) 1
- (D) 100

[P.T.O.]

2. একটি আদর্শ ভোল্টমিটারের রোধ কত?

(A) শূন্য

(B) অসীম

(C) 1Ω

(D) 100Ω

3. The value of power factor in purely capacitive circuit is —

(A) maximum

(B) 1

(C) zero

(D) minimum

3. বিশুদ্ধ ধারক যুক্ত বর্তনীতে ক্ষমতা গুণক কত?

(A) সর্বোচ্চ

(B) 1

(C) শূন্য

(D) সর্বনিম্ন

4. What is the principle of A.C. Generator?

(A) Mutual induction

(B) Electromagnetic induction

(C) Energy conservation

(D) Momentum conservation

4. এসি জেনারেটরের নীতিটি কী?

(A) পারম্পরিক আবেশ

(B) তড়িৎচুম্বকীয় আবেশ

(C) শক্তি সংরক্ষণ

(D) ভরবেগ সংরক্ষণ

5. What is the frequency (in Hz) of AC in India?

(A) 100

(B) 70

(C) 50

(D) zero

5. ভারতে পরিবর্তী প্রবাহের (AC) কম্পাক্ষ কত?

(A) 100 Hz

(B) 70 Hz

(C) 50 Hz

(D) শূন্য

6. The average value of alternating current over a complete cycle is —

(A) Zero

(B) One

(C) Two

(D) Three

6. একটি পূর্ণ চক্রে পরিবর্তী প্রবাহের গড় মান কত?

(A) শূন্য

(B) এক

(C) দুই

(D) তিন

7. Which device converts AC to DC?

(A) Inverter

(B) Rectifier

(C) Transformer

(D) Generator

7. কোন যন্ত্রটি AC-কে DC-তে রূপান্তরিত করে?

(A) ইনভারটার

(B) রেকটিফায়ার

(C) ট্রান্সফরমার

(D) জেনারেটর

8. Which one is the semiconducting material?

(A) Fe

(B) Pt

(C) Si

(D) Cu

8. কোনটি অর্ধপরিবাহী পদার্থ?

(A) Fe

(B) Pt

(C) Si

(D) Cu

9. Kirchoff's voltage law obeys —

(A) conservation law of energy

(B) conservation law of charge

(C) conservation law of momentum

(D) conservation law of mass

9. কিরশফ-এর ভোল্টেজ সূত্র কোনটি মেনে চলে?

(A) শক্তির সংরক্ষণ সূত্র

(B) আধানের সংরক্ষণ সূত্র

(C) ভরবেগের সংরক্ষণ সূত্র

(D) ভরের সংরক্ষণ সূত্র

10. The commercial unit of electrical power is —

(A) Joule

(B) Watt

(C) BOT

(D) Watt-hour

10. বৈদ্যুতিক শক্তির ব্যবসায়িক এককটি কী?

- (A) জুল
- (B) ওয়াট
- (C) BOT
- (D) ওয়াট-ঘণ্টা

11. In AC LR circuit, which one is true?

- (A) Voltage leads
- (B) Current leads
- (C) Voltage lags
- (D) None of these

11. পরিবর্তী LR বর্তনীতে কোনটি সত্য?

- (A) ভোল্টেজ (লিড) অগ্রবর্তী
- (B) কারেন্ট (লিড) অগ্রবর্তী
- (C) ভোল্টেজ (ল্যাগ) পশ্চাত্ববর্তী
- (D) উপরের কোনটিই নয়

12. The energy stored in the capacitor is —

- (A) $\frac{1}{2} QV$
- (B) $\frac{1}{2} CV$
- (C) $\frac{1}{2} IR$
- (D) $\frac{1}{2} VI$

12. ধারকের অভ্যন্তরে সঞ্চিত শক্তির মান —

(A) $\frac{1}{2}QV$

(B) $\frac{1}{2}CV$

(C) $\frac{1}{2}IR$

(D) $\frac{1}{2}VI$

13. The peak value of 220 volt a.c. is —

(A) 220 volt

(B) 311 volt

(C) zero

(D) infinite

13. পরিবর্তী প্রবাহের জন্য 220 ভোল্টের সর্বোচ্চ মান হলো —

(A) 220 ভোল্ট

(B) 311 ভোল্ট

(C) শূন্য

(D) অসীম

14. Flemings's left hand rule is applicable in —

(A) motor

(B) dynamo

(C) transformer

(D) none of the above

14. নিম্নলিখিত কোন যন্ত্রে ফ্লেমিং-এর বাম হস্ত নিয়মটি প্রযোজ্য ?

- (A) মোটর
- (B) ডায়নামো
- (C) ট্রান্সফরমার
- (D) উপরের কোনটিই নয়

15. In AC generator energy transforms from —

- (A) mechanical to electrical
- (B) electrical to mechanical
- (C) thermal to electrical
- (D) none of the above

15. এসি জেনারেটরে শক্তি রূপান্তরিত হয় —

- (A) যান্ত্রিক শক্তি থেকে তড়িৎ শক্তি
- (B) তড়িৎ শক্তি থেকে যান্ত্রিক শক্তি
- (C) তাপ শক্তি থেকে তড়িৎ শক্তি
- (D) উপরের কোনটিই নয়

16. The KVL is called —

- (A) loop rule
- (B) junction rule
- (C) branch rule
- (D) terminal rule

16. KVL নিয়মটিকে বলা হয় —

- (A) লুপ রংল
- (B) জাঁশান রংল
- (C) ঝাঁঝ রংল
- (D) টারমিনাল রংল

17. Alternating currents can be produced by a —

- (A) dynamo
- (B) choke coil
- (C) transformer
- (D) electric motor

17. কোনটি পরিবর্তী প্রবাহের উৎপাদক ?

- (A) ডায়নামো
- (B) চোক কয়েল
- (C) ট্রান্সফরমার
- (D) বৈদ্যুতিক মোটর

18. A capacitor acts as an infinite resistance for —

- (A) DC
- (B) AC
- (C) DC as well as AC
- (D) neither AC nor DC

18. একটি ধারক কোন ক্ষেত্রে অসীম রোধকের কাজ করে?

- (A) DC
- (B) AC
- (C) DC এবং AC উভয় ক্ষেত্রে
- (D) AC বা DC কোন ক্ষেত্রেই নয়

19. With increase in frequency of an AC supply, the impedance of a LCR series circuit —

- (A) remains constant
- (B) increases
- (C) decreases
- (D) decreases at first, becomes minimum and then increases

19. পরিবর্তী প্রবাহের কম্পাক্ষ বৃদ্ধির সাথে, একটি LCR শ্রেণী সমবায়ের প্রতিরোধ (ইম্পিডেন্স) —

- (A) ধ্রুবক থাকে
- (B) বৃদ্ধি পায়
- (C) হ্রাস পায়
- (D) প্রথমে হ্রাস পেয়ে সর্বনিম্ন হয় ও পরে বৃদ্ধি পায়

20. The dimension of $\frac{\text{Inductance}}{\text{Resistance}}$ is same as the dimension of —

- (A) time
- (B) capacitance
- (C) current
- (D) voltage

(11)

20. $\frac{\text{ইঞ্জিনের}}{\text{রোধ}}$ -এর মাত্রা, কোন রাশির মাত্রার সাথে সমান?

- (A) সময়
 - (B) ধারকত্ব
 - (C) প্রবাহমাত্রা
 - (D) বিভব প্রভেদ
-